

근사하면 $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 1$ $\frac{c}{c \pm v} = \frac{1}{1 \pm \frac{v}{c}}$

$$f' = \frac{1}{1 \pm \frac{v}{c}} f$$

$$\Delta f = f' - f = \frac{1}{1 \pm \frac{v}{c}} f - f = \frac{1 - 1 \pm \frac{v}{c}}{1 \pm \frac{v}{c}} f$$

$$\Delta f = \frac{-v}{c \pm v} f \quad c \gg v \quad \Delta f = \pm \frac{v}{c} f = v / \lambda$$

유선 주파수 (λ)를 알고 속도를 알면 Δf 를 계산 가능

$\Rightarrow \Delta f$ 를 측정 하면 λ 를 역산하여 v 를 측정

* LC Inductive Coupling Sensing

\Rightarrow LC 회로 (배터리) 공간을 활용하여 metal 제를 감지. Eddy's Current 활용


공진 (Resonance) = 주파수 선택 특성

Band Pass or Band Rejection 특성

임피던스, 커패시턴스를 신장각속 있다

임피던스를 기준으로 해야 관련 특성 유리

$Z = v / I$ = 전압위상에서 전류 위상을 보냄


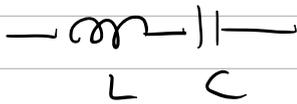


직렬 연결

$$j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = 0$$

$$Z \rightarrow 0 \quad \omega L \neq \frac{1}{\omega C} = 0$$
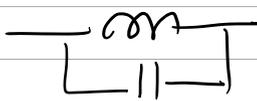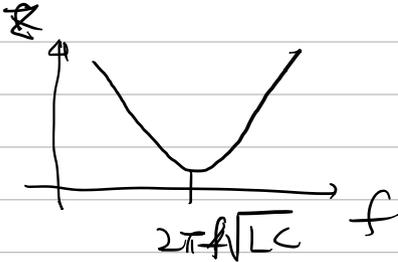
$$2\pi f = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$




병렬 연결

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{j\omega L} + \frac{j\omega C}{1}$$

$$= j \left(-\frac{1}{\omega L} + \omega C \right)$$

$$\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0 \quad Z \rightarrow \infty$$


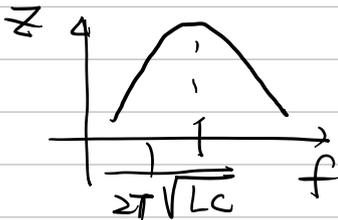
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$





저주파 → 고주파로 변형시 임피던스 변화 경향

(lumped → distributed)

(집중)

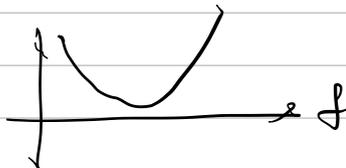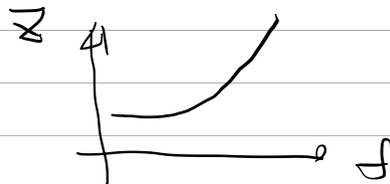


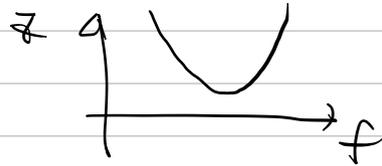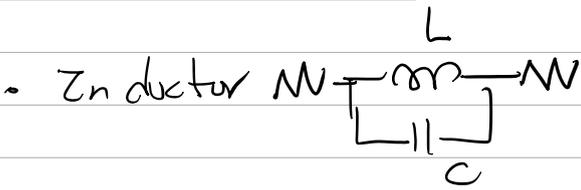



Self Resonance Frequency ω_0 찾기


$L \rightarrow C$ (RF) 이쪽에는 Inductor 를 등장 \rightarrow
 이쪽에는 Capacitor 를 등장

• Inductive Sensing 은 LC tank 를 활용

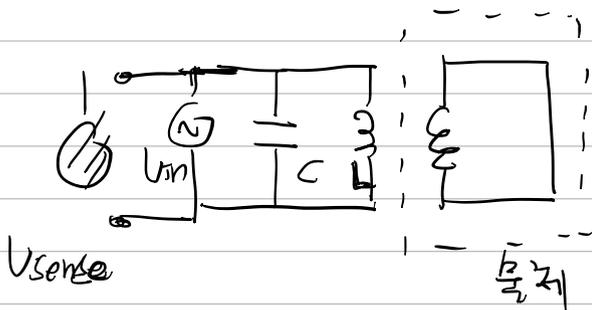

주파수 선택성 가짐

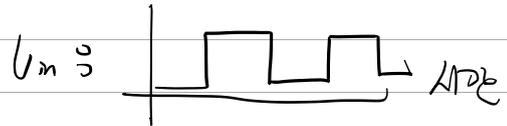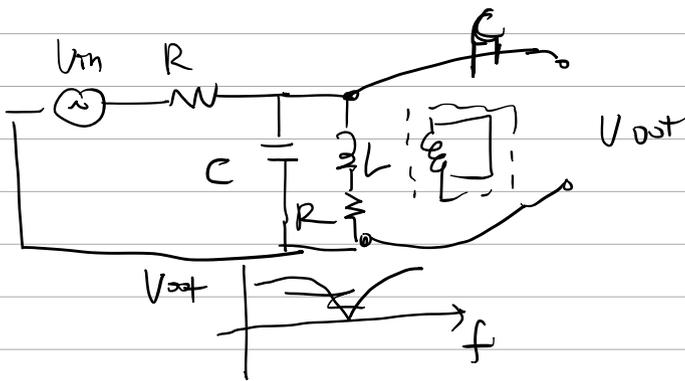

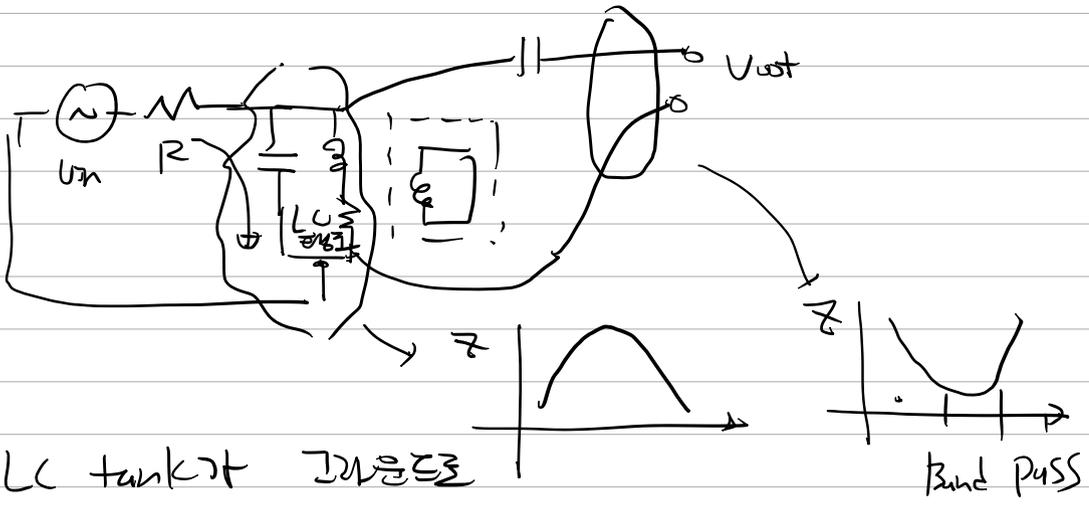

LC tank가 공진현상

현상에서 갖는 Band Pass filter를 증명